



bei eine Ausgangsleistung von rund 100W an 8 Ohm (in Klasse A natürlich!). Beim Nachbau ist besonders v darauf zu achten, daß die beiden Netzteile völlig voneinander unab-

hängig sind. Am besten zwei getrennte Netztransformatoren verwenden. Nur der Mittelpunkt der  $\pm 18\text{-V}$ -Versorgung stellt bei diesem Verstärker den "Massepunkt" für Schaltung und Laut-

Sprecher dar.

*Literatur:*

*Wer "B" sagt, sollte auch "A" sagen.  
Elektor, Januar 1979, S. 1-36*