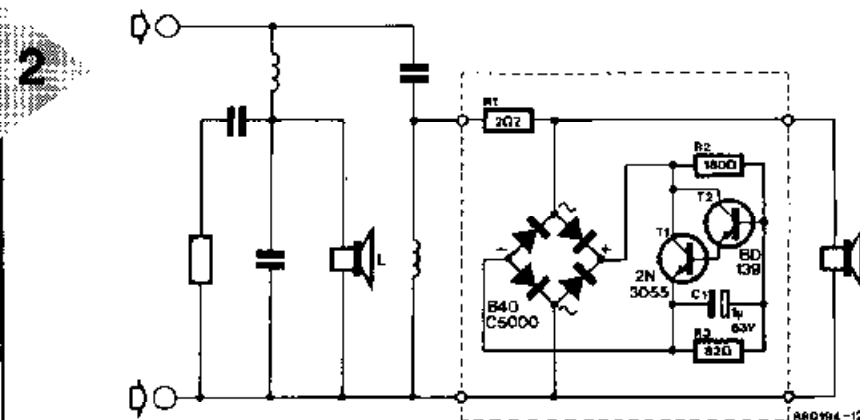


**Rys. 1. Schemat ideowy proponowanego układu zabezpieczenia głośnika wysokotonowego. Układ nadaje się dla wszystkich głośników z częstotliwością podziału 5kHz.**



**Rys. 2. Ulepszona wersja schematu z rysunku 1. Jego czas załączania i stałą czasową można regulować według indywidualnych potrzeb. Dodatkowo układ zmniejsza zniekształcenia do akceptowalnego poziomu.**

Znakomita firma wysyłkowa C-I Electronics od wielu już lat niezawodnie obsługuje Czytelników Elektora w wielu krajach dostarczając im podzespoły i części do projektów publikowanych w EE. Skojarzenie angielskich tytułów publikacji z ich polskimi odpowiednikami sprawia wielu naszym odbiorcom niemało kłopotu. Przedstawiamy zatem zestawienie tytułów angielskich oryginałów i ich polskich tłumaczeń. Sądzymy, że będzie to stanowić istotną pomoc dla naszych Czytelników. Firma I-C oferuje także elementy i podzespoły do innych, nie wymienionych tu projektów Elektora, również z wcześniejszych jego wydań. Ceny są podane w guldenach holenderskich.

	Wyd. ang.	Tytuł angielski	Wyd. polskie	Tytuł polski	Wyd. ang.	Tytuł angielski	Wyd. polskie	Tytuł polski
--	-----------	-----------------	--------------	--------------	-----------	-----------------	--------------	--------------