
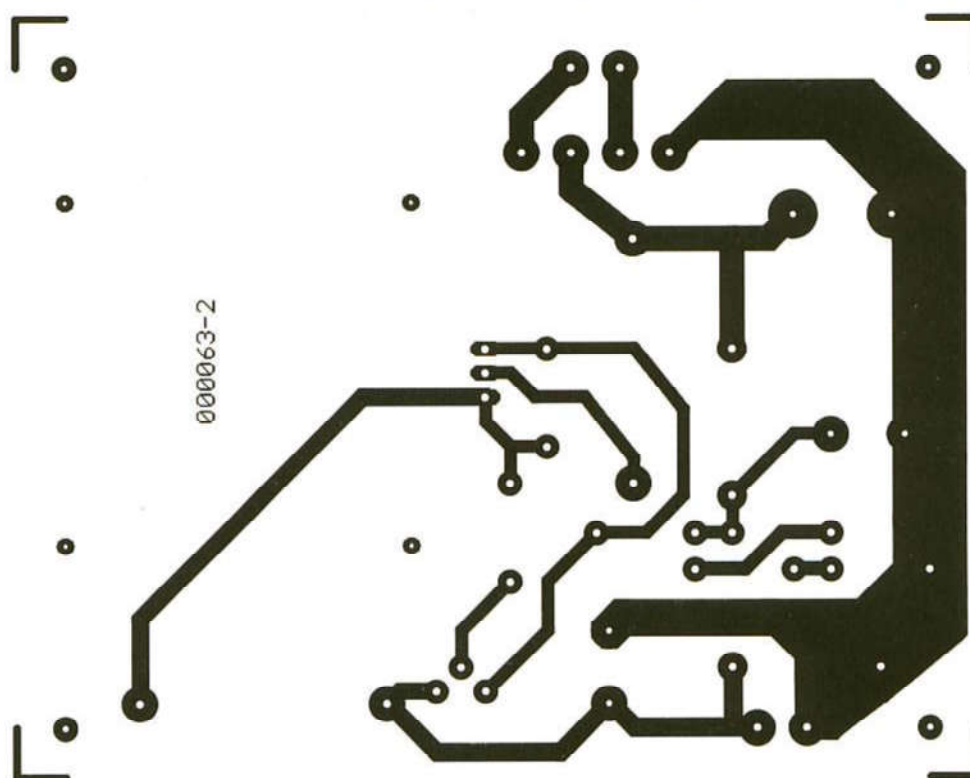


Stückliste Hochspannungsnetzteil

(100 %)

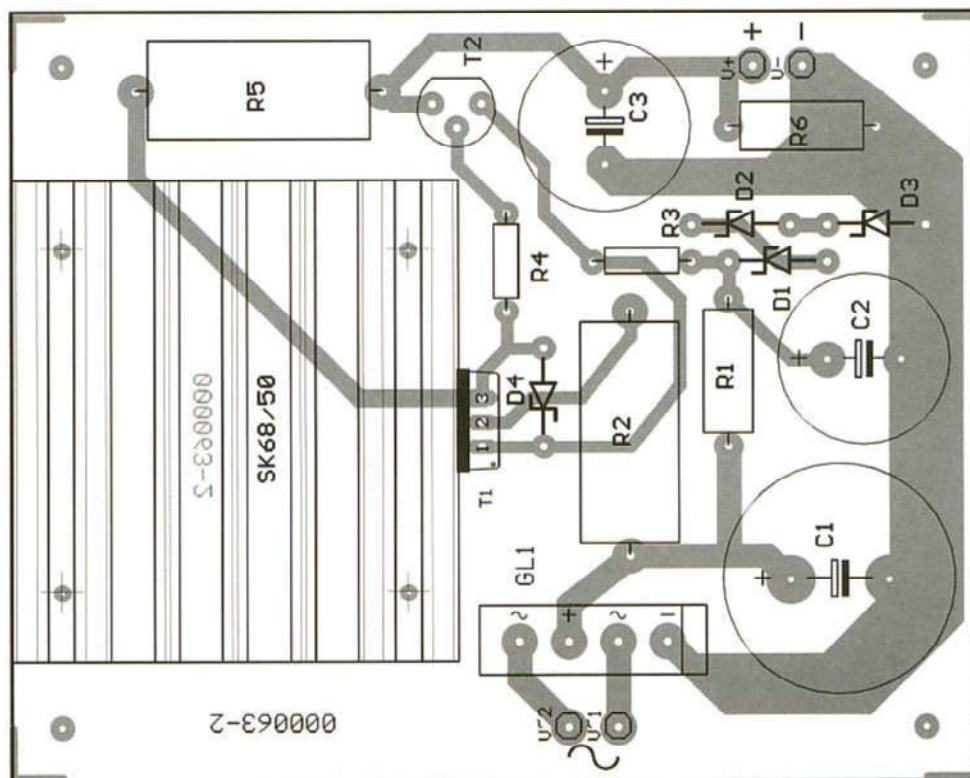

Layout und Bestückungsplan für das Hochspannungsnetzteil aus Bild 3.

R1 = 10 k  
R2 = 100  $\Omega$ /4,5 W  
R3, R4 = 1 k  
R5 = 6,8  $\Omega$ /2 W  
R6 = 150 k/2 W

C1 = 100  $\mu$ /500 V  
C2, C3 = 22  $\mu$ /450 V  
D1...D3 = Z-Diode 110 V/1,3 W  
D4 = Z-Diode 18 V/1,3 W

T1 = BUZ 92  
T2 = BC 546  
GL1 = B 500 C 1500  
Trafo = NTR-10 C