



# AMPLIFICATORE DA 10 WATT CHE NON RICHIEDE TRASFORMATORI D'ACCOPIAMENTO

E' come il precedente ma con potenza maggiore, l'altoparlante dovrà avere una impedenza di 8 o 16 OHM. Funziona con una tensione da 50 Volt.

