



AMPLIFICATORE CLASSE B AD ACCOPPIAMENTO DIRETTO

Funziona con una pila da 6 Volt. Il trasformatore d'uscita deve avere una impedenza di 30 OHM con presa centrale.